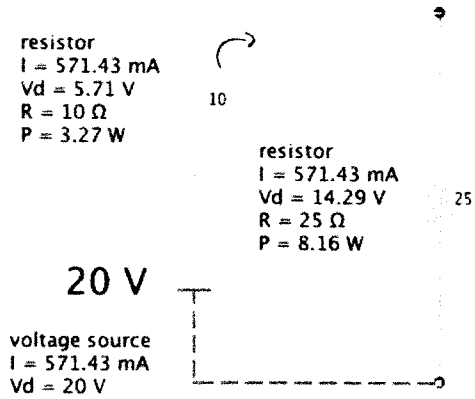


Engenharia, Física Elétrica – Leis de Kirchhoff
Prof. Simões

Calcule a corrente e os demais valores nos circuitos abaixo utilizando as resistências dadas e as tensões das fontes de energia. Os demais valores são as respostas:

1.




$$20 - 10i - 25i = 0$$

$$20 - 35i = 0$$

$$20 = 35i$$

$$\frac{20}{35} = i \Rightarrow i = 0.57 \text{ A}$$

2.

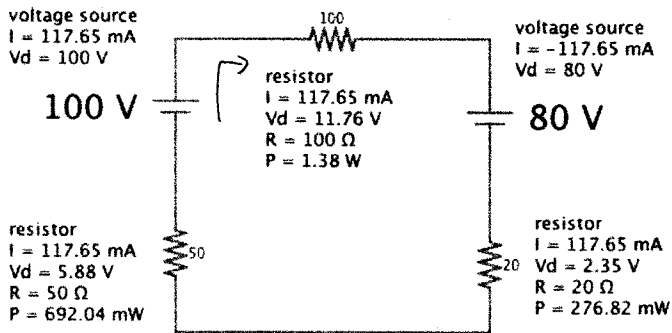


$$100 - 100i - 80 - 20i - 50i = 0$$

$$20 - 170i = 0$$

$$20 = 170i \Rightarrow i = \frac{20}{170} \Rightarrow i = 0,12 \text{ A}$$

3.

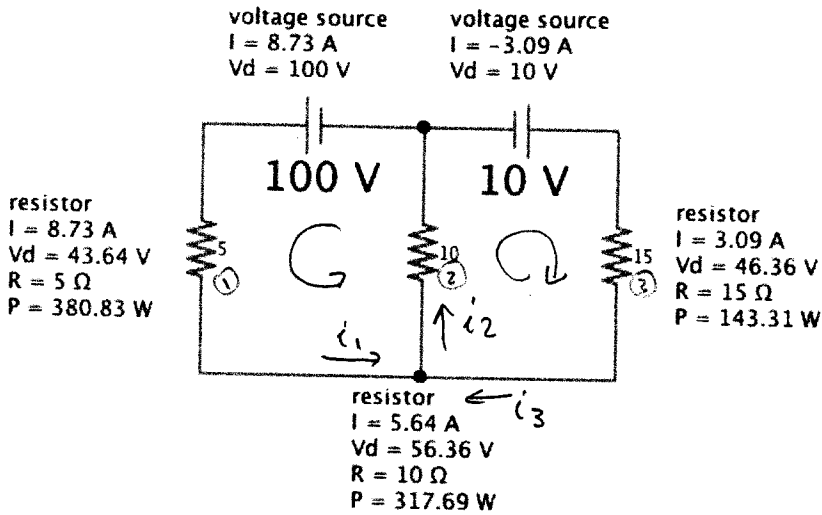

$$i_2 = i_1 + i_3 \quad (1)$$

$$100 - 5i_1 - 10i_2 = 0$$

$$100 = 5i_1 + 10i_2$$

$$20 = i_1 + 2i_2 \quad (2)$$

$$10 - 15i_3 - 10i_2 = 0$$

$$10 = 15i_3 + 10i_2$$

$$2 = 3i_3 + 2i_2 \quad (3)$$

Resolvendo (1), (2) e (3)

$$i_1 = 8,73 \text{ A}$$

$$V_1 = 5 \times 8,73 = 43,6 \text{ V}$$

$$P_1 = 43,6 \times 8,73 = 381 \text{ W}$$

$$i_2 = 5,64 \text{ A}$$

$$V_2 = 10 \times 5,64 = 56,4 \text{ V}$$

$$P_2 = 56,4 \times 5,64 = 318 \text{ W}$$


$$i_3 = -3,09 \text{ A} \therefore$$

$$V_3 = 15 \times 3,09 = 46,4 \text{ V}$$

$$P_3 = 46,4 \times 3,09 = 143 \text{ W}$$

oposto ao des.

4.

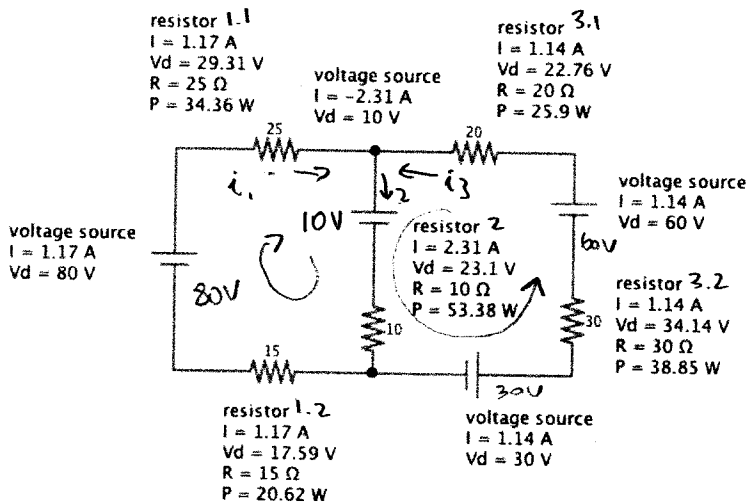

$$i_2 = i_1 + i_3 \quad (1)$$

$$-10 - 10i_2 - 15i_1 + 80 - 25i_1 = 0$$

$$-10i_2 - 40i_1 = -70$$

$$i_2 + 4i_1 = 7 \quad (2)$$

$$-10 - 10i_2 + 30 - 30i_3 + 60 - 20i_3 = 0$$

$$-10i_2 - 50i_3 = -80$$

$$i_2 + 5i_3 = 8 \quad (3)$$

Resolvendo (1), (2) e (3):

$$i_1 = 1,17 \text{ A}$$

$$i_2 = 2,31 \text{ A}$$

$$i_3 = 1,14 \text{ A}$$

$$V_{1,1} = 25 \times 1,17 = 29,3 \text{ V}$$

$$V_{1,2} = 15 \times 1,17 = 17,5 \text{ V}$$

$$V_2 = 10 \times 2,31 = 23,1 \text{ V}$$

$$V_{3,1} = 20 \times 1,14 = 22,8 \text{ V}$$

$$V_{3,2} = 30 \times 1,14 = 34,1 \text{ V}$$

$$P_{1,1} = 29,3 \times 1,17 = 34,3 \text{ W}$$

$$P_{1,2} = 17,5 \times 1,17 = 20,5 \text{ W}$$

$$P_2 = 23,1 \times 2,31 = 53,4 \text{ W}$$

$$P_{3,1} = 22,8 \times 1,14 = 26,0 \text{ W}$$

$$P_{3,2} = 34,1 \times 1,14 = 38,9 \text{ W}$$